

A1:

$$\sigma = 65,3 \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

$$A = 1 \text{ dm}^2 = 0,01 \text{ m}^2$$

$$l = 0,008 \text{ m}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{l}{A} = \frac{1}{65,3} \cdot \frac{0,008}{0,01} = 0,0123 \Omega$$

A2:

$$I = 40 \text{ mA} = 40 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega = 1000 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} \Rightarrow U = R \cdot I$$

$$U = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 10^3 = 40 \text{ V}$$

A3:

$$U = 15 \text{ V}, R_1 = 1000 \Omega, R_2 = 4700 \Omega, R_3 = 1000 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{4700 \cdot 1000}{4700 + 1000} = 824,56 \Omega$$

$$\frac{U_{12}}{U} = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3}$$

$$U_{12} = \frac{R_{12}}{R_{12} + R_3} \cdot U = \frac{824,56}{824,56 + 1000} \cdot 15 = 6,78 \text{ V}$$

$$U = U_{12} + U_3 \Rightarrow U_3 = U - U_{12}$$

$$U_3 = 15 - 6,78 = 8,22 \text{ V}$$

$$I_3 = I = \frac{U_3}{R_3} = \frac{8,22}{1000} = 0,00822 \text{ A} = 8,22 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{U_{12}}{R_2} = \frac{6,78}{4700} = 0,00144 \text{ A} = 1,44 \text{ mA}$$

$$I_1 = \frac{U_{12}}{R_1} = \frac{6,78}{1000} = 0,00678 \text{ A} = 6,78 \text{ mA}$$

$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 0,00678 \cdot 1000 = 6,78 \text{ V}$$

$$U_2 = I_2 \cdot R_2 = 0,00144 \cdot 4700 = 6,78 \text{ V}$$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3 = 0,00822 \cdot 1000 = 8,22 \text{ V}$$

A8:

$$R = 330 \, \Omega$$

$$U_0 = 10 \text{ V}$$

$$I = 25 \text{ mA} = 25 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$I = \frac{U_0}{R + R_i}$$

$$I \cdot (R + R_i) = U_0$$

$$R_i = \frac{U_0}{I} - R$$

$$R_i = \frac{10}{25 \cdot 10^{-3}} - 330$$

$$R_i = 70 \, \Omega$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{U_0}{R}$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{10}{330} = \frac{1}{33} \text{ A}$$

$$\Delta I = \frac{I_{\text{neu}} - I}{I} = \frac{7}{33} = 0,21 \text{ A}$$

$$\Delta I = 21\%$$

A11:

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{U}{\rho \cdot \frac{L}{A}}$$

$$I = \frac{U \cdot A}{\rho \cdot L}$$

$$I \cdot \rho \cdot L = U \cdot A$$

$$L = \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho}$$

$$L_{\text{Alt}} = \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho}$$

$$L_{\text{neu}} = \frac{1}{0,7} \cdot \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho}$$

$$L_{\text{neu}} - L_{\text{Alt}} = \frac{1}{0,7} \cdot \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho} - \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho} = \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho} \cdot \left(\frac{1}{0,7} - 1 \right)$$

$$= \frac{U \cdot A}{I \cdot \rho} \cdot 0,43$$

Die Leitung kann um ca. 43% verlängert werden.